

In The Name OF God

SAYEH

Simple Architecture enough yet
Hardware

By Parham Damavandi

Report File

۱. معرفی

سایه یک کامپیوتر ساده با قابلیت های کافی می باشد در این گزارش سعی شده نحوه پیاده سازی سایه توضیح داده شود. در ادامه نحوه کار و پیاده سازی اجزا به طور مختصر توضیح داده می شود. این پروژه به صورت انفرادی و با استفاده از زبان توصیف سخت افزار VHDL پیاده سازی شده است. امکانات بیشتر و امتیازی در پیاده سازی های آینده پشتیبانی خواهد شد. ظرفیت محاسبات این کامپیوتر ۱۶ بیتی است.

۲. دستورات


ساختار دستورات در این کامپیوتر به صورت دو نوع ۸ بیتی و ۱۶ بیتی است. دستورات ۱۶ بیتی دارای بخش imm برای انتقال دادن آن به اجزای مختلف کامپیوتر است. برای مثال اگر بخواهیم یکی از رجیستر های کامپیوتر را پر کنیم، از این نوع دستورات استفاده می کنیم. دستورات ۸ بیتی نیز برای محاسبات منطقی، تغییر دادن فلگ و جابجایی رجیستر ها به کار می روند.

۳. اجزای کامپیوتر

۳,۱. Arithmetic Logic Unit

واحد محاسبه و منطق به صورت کاملاً ماژولار پیاده سازی شده است. بدین صورت که تمامی component ها به طور مجزا پیاده سازی شده و در داخل ALU استفاده شده است. خروجی هر جز به یک بافر متصل شده و توسط سیم کنترلی که از واحد کنترل وارد می شود مشخص می شود که چه خروجی ای توسط ALU نیاز است. این کنترل در واقع یک ورودی ۱۶ بیتی است که instruction مورد نظر در آن decode شده است. وقتی خروجی ALU صفر باشد، ZeroFlag یک می شود، یعنی با هر خروجی ای که از ALU گرفته می شود ZeroFlag و CarryFlag نیز تغییر می یابند. اگر خروجی Carry داشته باشد Carry نیز یک می شود. ALU یک کاربرد دیگر نیز در کامپیوتر ما دارد آن هم این است که ما بخواهیم ۸ بیت کم ارزش یا پر ارزش IMM را وارد باس اصلی برنامه بکنیم. برای پیاده سازی آن از OpandBus استفاده شده است. اگر کنترلر ورودی ALU یک باشد فقط ورودی اولیه از آن خارج می شود و هیچ عملی روی آن انجام نمی شود. این دستورات مخصوص ورودی دادن به RF از روی

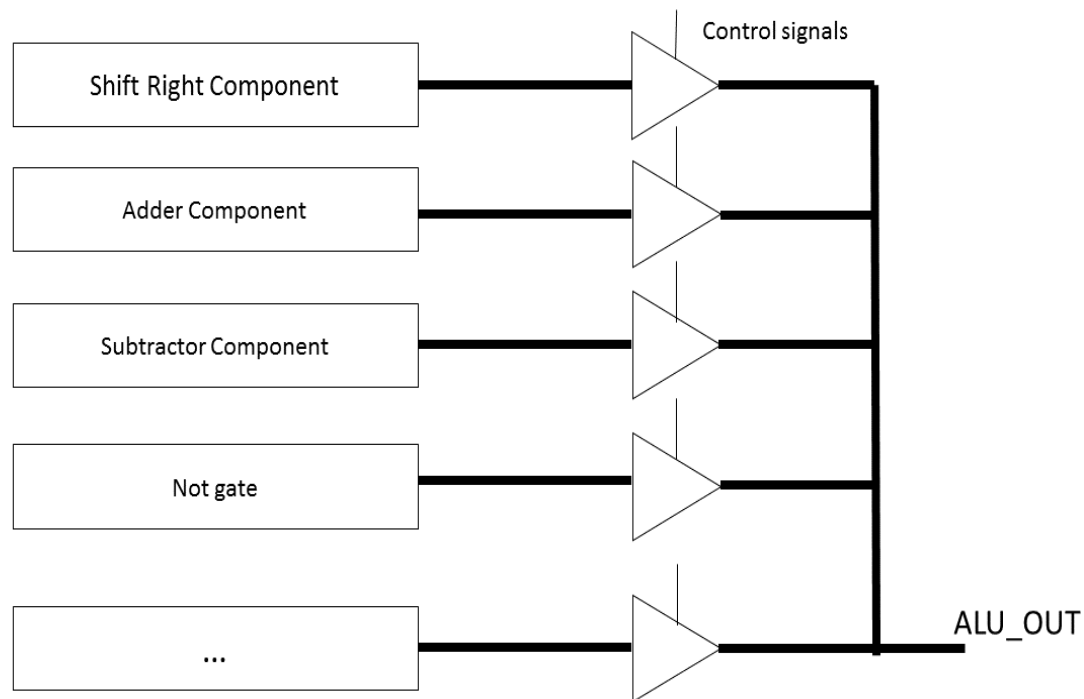موری و یا وارد کردن داده به مورِیست. شکل کلی ALU را می‌بینید.



۱,۱,۳. اجزای ALU

۱. **AND (0110)**: این کامپوننت دو ورودی RS, RD را با هم AND می‌کند و جواب را در خروجی می‌دهد، همچنین خروجی پرچی تولید نمی‌کند.
۲. **OR (0111)**: این کامپوننت دو ورودی RS, RD را با هم or می‌کند و جواب را در خروجی می‌دهد، همچنین خروجی پرچی تولید نمی‌کند.
۳. **NOT (1000)**: این کامپوننت ورودی RS را not می‌کند و جواب را در خروجی قرار می‌دهد. همچنین خروجی پرچی تولید نمی‌کند.
۴. **Shift Left (1001)**: ورودی RS را به سمت چپ شیف می‌دهد، همچنین خروجی پرچی تولید نمی‌کند.
۵. **Shift Right (1010)**: ورودی RS را به سمت راست شیف می‌دهد. همچنین خروجی پرچی تولید نمی‌کند.

۶. ADD(1011): دو ورودی را با پرچم carry جمع می‌کند و جواب را در خروجی قرار می‌دهد. همچنین بیت carry را در carryFlag قرار می‌دهد. برای ساختن مازول جمع‌کننده ابتدا یک جمع‌کننده ۱۶ بیتی ساخته شد سپس ۱۶ تا از آن‌ها به هم اتصال داده شد تا یک جمع‌کننده ۱۶ بیتی ساخته شود.

۷. RS : SUB(1100) را از RD و از carryFlag کم می‌کند و جواب نهایی را در خروجی قرار می‌دهد سپس carry تولید شده را در خروجی قرار می‌دهد. برای تفریق کردن از همان مازول جمع‌کننده استفاده می‌شود با دو تفاوت که متمم RD با RS جمع می‌شود و به carry به طور پیش فرض یک داده می‌شود. در واقع تفریق متمم دو بدین صورت انجام می‌پذیرد.

۸. Mul(1101): در ورژن بعدی پشتیبانی می‌شود.

۹. Compare(1110): دو ورودی RS, RD را باهم مقایسه می‌کند اگر برابر بودند zeroout آن یک می‌شود، اگر rs بزرگتر بود خروجی CO آن یک می‌شود. طراحی مقایسه‌کننده بدین صورت است که ابتدا مقایسه‌کننده تک بیتی ساخته شد و سپس با اتصال آن‌ها مقایسه‌کننده ۱۶ بیتی ساخته شد.

واحد محاسبه و منطق نمونه بارز یک مازول کاملاً سخت افزاری است که حتی برای خروجی‌های آن از پراسس (process) استفاده نشد؛ برای مثال واحد محاسبه و منطق فقط در سه حالت خروجی carry دارد:

۱. وقتی از جمع استفاده شود؛

۲. وقتی از تفریق استفاده شود؛

۳. وقتی مقایسه صورت بگیرد.

کدهای آن‌ها به ترتیب یازده، دوازده و چهارده است. و از اینگونه اتصال برای محاسبه استفاده می‌کنیم:

```
carry_out <= (carries(0) and select_op(11)) or (carries(1) and  
select_op(12)) or (greater and select_op(14));
```

همچنین واحد محاسبه و منطق در دو حالت خروجی ZERO دارد:

۱. وقتی خروجی واحد محاسبه و منطق یک شود؛

۲. وقتی مقایسه صورت بگیرد و هردو برابر باشند.

کد مقایسه چهارده است. و اینگونه برای اتصال استفاده می‌کنیم:

```
zero_out <= isZero(1) or (equal and select_op(14) and not  
select_op(1));
```

بدین صورت واحد محاسبه و منطق پیاده سازی شده است.

۳،۱،۲. ورودی و خروجی های ALU

واحد محاسبه و منطق یک ورودی ۱۶ بیتی دارد که عملیات مورد نظر را انتخاب می‌کند که از واحد کنترل وارد می‌شود. دو ورودی RS, RD نیز دارد که روی این دو ورودی عملیات انجام می‌شود. البته بعضی عملیات ها فقط به یکی از ورودی ها نیاز دارد. دیگر ویژگی ALU این است که میتوان ورودی RS را مستقیماً به خروجی ALU داد. ALU طراحی شده دو خروجی تک بیتی پرچم دارد. که در بالا نحوه کار کردن آن توضیح داده شد و در نهایت یک خروجی ALU_OUT دارد که عملیات محاسبه شده در خروجی آن قرار می‌گیرد.


۳،۲. رجیستر فایل (Register File)

ظرفیت رجیسترفایل ۶۴*۱۶ بیت است هم‌منطور که در پروژه نیاز بود رجیستر فایل ما دو ورودی برای آدرس دارد یکی از WP وارد می‌شود و دیگری مستقیماً از IR می‌آید. البته اینکه کدام بخش IR وارد RF شود به سایه بستگی دارد. طراحی داخلی RF به صورت ماژولار طراحی شده و برای انتخاب خروجی از ۶۴ رجیستر از دیکدر استفاده شده است. اجزای RF به صورت زیر است:

رجیستر ۱۶ بیتی با HL,LL: رجیستر با ۱۶ بیت ظرفیت که دارای دو ورودی مشخص کننده Load است یکی برای ۸ بیت کم ارزش دیگری برای ۸ بیت پرارزش است. طراحی رجیستر به صورت behavioral بوده است.


دیکدر 6x64: برای طراحی این دیکودر خاص از ۸ دیکودر 3x8 استفاده شده مطابق شکل زیر

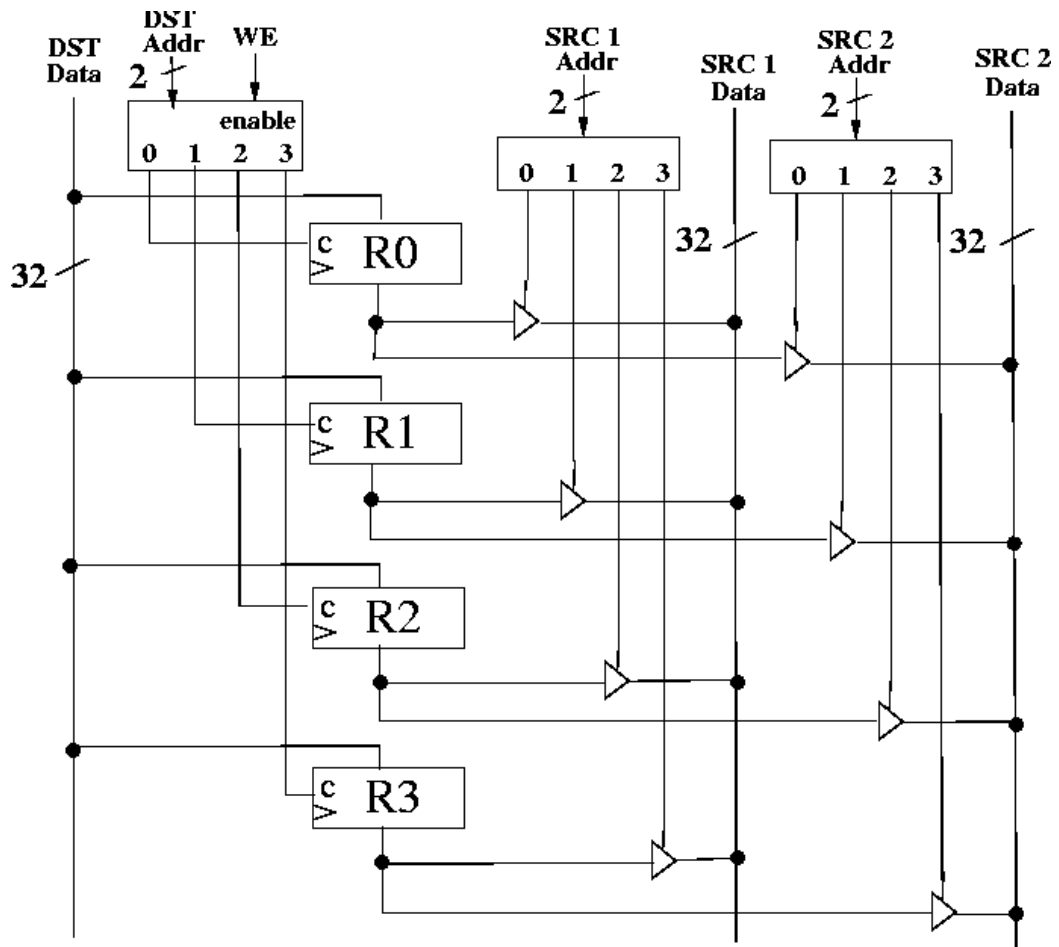رجیستر فایل ما دو ورودی مربوط به نوشتن دارد که وقتی مثلاً RFLwrite یک شود ۸ بیت کم ارزش رجیستر مقصد با ورودی پر می‌شود. یک ورودی هم از دیتاپس دارد که همان ورودی‌ای است که قصد وارد کردن داده به آن را داریم. دو خروجی هم بستگی به انتخاب دارد که به ترتیب RD و RS نامیده می‌شوند که بر اساس instruction انتخاب می‌شوند.



۱,۳,۳. واحد کنترل

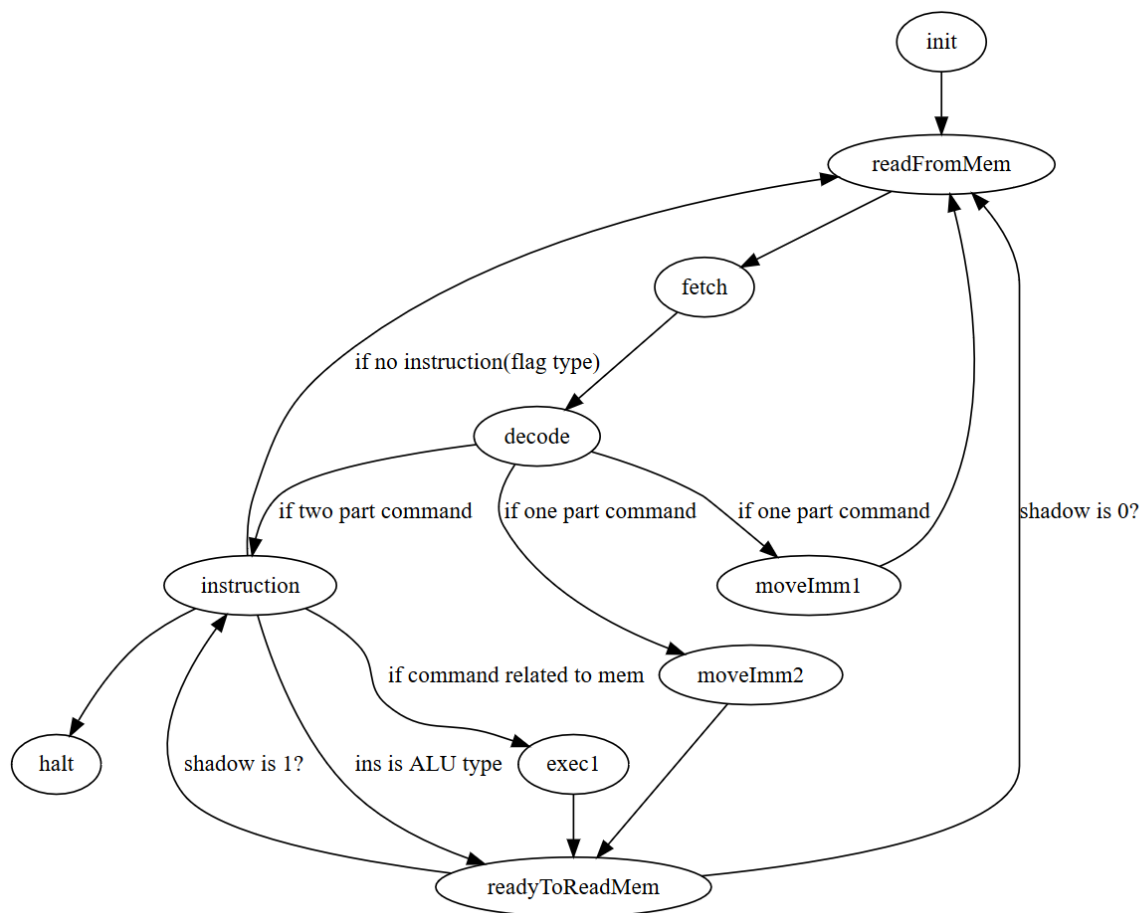طراحی واحد کنترل دشوارترین کار پروژه بود. با اینکه کنترل طراحی شده کمینه حالات را ندارد ولی نهایت تلاش شده که حالات کمینه باشد. در طراحی های آینده این موضوع حل خواهد شد. این کنترل از shadow استفاده می کند و قابلیت اجرا کردن هر دو دستور ورودی را از یک خانه مموری دارد. نحوه کار کردن آن به طور کامل در ادامه گزارش آمده است. اتوماتای آن نیز به شکل زیر می باشد.



Init: حالت آغازی اتوماتی ما می باشد که در آن مموری آماده خروجی دادن می باشد.

readFromMem: در این حالت مموری ما آماده خروجی دادن می باشد.

fetch: خروجی مموری ما در DataBus قرار گرفته و دیتا آماده ی وارد شدن به IR می شود.

Decode: حال دستور مورد نظر وارد IR می شود و اطلاعات موجود در آن دیکد می شود. در این حالت مشخص می شود که دستور ما از نوع ۸ بیتی یا از نوع ۱۶ بیتی است و حالت بعدی آن از خواندن IR معلوم می شود. اگر دستور ۸ بیتی بود، همواره حالت بعدی instruction است. اگر ۱۶ بیتی بود و چهار بیت پرارزش آن صفر بود حالت بعدی moveImm1 است و اگر چهاربیت پر ارزش یک بود حالت بعدی moveImm2 است.

Instruction: یکی از مهم ترین حالت های این ماشین instruction است. زیرا اگر بخش اول دستور انجام شد، برای اجرای بخش دوم به این حالت برمی گردیم. نحوه ی اجرا شدن دستور در این حالت دوتنوع است:

۱. دستور مربوط به آپدیت رجیستر های پرچم است: عملیات در یک کلاک انجام می شود و در صورت نیاز باز به همین حالت برمی گردیم و غیر این صورت وارد readmem می شویم.

۲. دستور مربوط به محاسبات یا جابجایی در مموری باشد: در این حالت برای اینکه دیتایی که می خواهیم در databus قرار بگیرد، به حداقل یک کلاک نیاز دارد. عملیات طولانی تری در پیش داریم که حالت بعدی با توجه به دستور می تواند exec1 باشد که ادامه ی اجرا است یا می تواند readytoreadmem باشد.

moveImm1: دستورات این حالت عمدتاً مربوط به عوض شدن مقدار pc است، پس به یک کلاک بیشتر نیاز ندارد و سپس وارد حالت readmem می شویم تا دستور بعدی را بر اساس عوض شدن مقدار pc از مموری بخوانیم.

moveImm2: در این حالت ما عمدتاً یک مقدار را وارد دیتاباس کرده و سپس مقدار را وارد رجیستر مقصد می کنیم که به کلاک اضافه نیاز داریم حالت بعدی ما همواره readytoreadmem است.

Readytoreadmem: این حالت یکی از حالات حساس در اتوماتای ما است در این حالت اگر نیاز به تعویض shadow بود، آن را عوض می کنیم در غیر این صورت به حالت readmem می رویم که آماده خواندن دستور بعدی می شویم.

همانطور که مشاهده شد اتوماتای ما مسیر مورد نیاز برای اجرای یک دستور را پیمایش می کند و پس از انجام شدن آن آدرس بعدی وارد IR می شود.

۲,۳,۳. دستورات کنترلر

۱. دستورات مربوط **flag**ها: این دستورات فلگ ها را با توجه به دستور مورد نظر تغییر می دهد. بدین منظور وقتی وارد حالت instruction می شویم اگر دستور از نوع فلگ بود، خروجی flag_inputs با توجه به دستور عوض می شود؛ برای مثال اگر دستور ما صفر کردن فلگ زیرو باشد، باید خروجی به این صورت شود:

```
flag_inputs <= "00010";
```

۲. دستورات **MIL,MIH**: این دستور مقدار imm را وارد RD می‌کند، البته بستگی به نوع دستور دارد. برای اجرای این دستور وارد حالت moveimm2 می‌شویم و بعد از صبر کردن یک کلاک داده‌ی بعدی را از مموری می‌خوانیم.

۳. دستور **save PC**: این دستور مقدار PC را در RD قرار می‌دهد؛ بدین صورت که AddressOnDataBus را یک می‌کند و RFLwrite و RFHwrite را یک می‌کند و بدین منظور مقدار PC در RD ذخیره می‌شود.

۴. دستور **jump Address**: RD+IMM را وارد PC می‌کند و از آن آدرس شروع به شمارش می‌کند برای این کار فقط کافی است مقدار ورودی AU را تغییر دهیم.

۵. دستور **BRZ**: اگر zeroFlag یک باشد، PC ما به علاوه imm می‌شود.

۶. دستور **CRZ**: اگر carryFlag یک باشد، PC به علاوه imm می‌شود.

۷. دستور **AWP**: این دستور خروجی WP را به علاوه imm می‌کند.

۸. دستورات **ALU**: در بخش ALU گفته شد.

۳,۳,۳. خروجی های واحد کنترل

همانطور که می‌دانیم واحد کنترل برای اجرا کردن دستورات از یک سری سیم های کنترلی باید استفاده می‌کند که خروجی های واحد کنترل می‌باشند. همواره قبل اجرا شدن دستورات حالت بعدی تمامی خروجی ها خاموش می‌شوند تا از اتفاقات غیر منتظره جلوگیری شود. لذا بعد از فعال شدن هر خروجی به مدت یک کلاک روشن می‌ماند که دستورات آن انجام شود. لذا لیستی از خروجی ها در پایین مشاهده می‌شود.

readmem: با آدرسی که به مموری داده شده است، خروجی مموری در کلاک بعدی روی دیتا باس قرار می‌گیرد.

۱. **writeMem**: مقدار دیتا باس با توجه به آدرس در مموری نوشته می‌شود.

۲. **RFLwrite**: ۸ بیت کم ارزش دیتا باس در ورودی رجیسترفایل نوشته می‌شود.

۳. **RFHwrite**: ۸ بیت پر ارزش دیتا باس در ورودی رجیسترفایل نوشته می‌شود.

۴. **RS_on_adressUnitRside**: خروجی RS از رجیستر فایل وارد بخش R واحد آدرس می‌شود.

۵. **RD_on_adressUnitRside**: خروجی RD از رجیستر فایل وارد بخش R واحد آدرس می‌شود.

۶. **IR_on_LopandBus**: مقدار imm به صورت ۸ بیت کم ارزش بر روی ورودی RS واحد محاسبه و منطق قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که در دیتاپس، opandBus ورودی RS واحد محاسبه و منطق است و می‌توانیم خروجی RS که در رجیستر فایل است یا imm را وارد ۸ بیت پر ارزش یا ۸ بیت کم ارزش بخش RS واحد محاسبه و منطق کنیم.

۷. **IR_on_HopandBus**: مقدار imm به صورت ۸ بیت پر ارزش بر روی ورودی RS واحد محاسبه و منطق قرار می‌گیرد.

۸. **RFright_ON_OpandBus**: مقدار RS که از رجیستر فایل خارج شده وارد بخش RS واحد محاسبه و منطق می‌شود.

۹. **ALU_On_DataBus**: خروجی واحد محاسبه و منطق وارد دیتاباس می‌شود.

۱۰. **WPCLR**: مقدار WP صفر می‌شود.

۱۱. **WPAdd**: مقدار WP به علاوه ی imm می‌شود.

۱۲. **Shadow**: مشخص می‌کند ما از ۸ بیت کم ارزش IR استفاده می‌کنیم یا پر ارزش. اگر دستور یک بخشی باشد مقدار آن به طور پیش فرض یک است.

۱۳. **IRLoad**: مقدار دیتاباس وارد IR می‌شود.

۱۴. **eanblePC**: مقدار ورودی PC در آن ذخیره می‌شود.

۱۵. **Flag_Inputs**: ورودی FlagRegister است که عملیات مشخص شده را روی آن انجام می‌دهد. این مقدار ۵ بیتی است و در یک زمان فقط یکی از آن‌ها یک می‌شود.

خروجی‌ها شرح داده شده‌اند:

- "۱۰۰۰۰": مقدار carry یک می‌شود.

- "۰۱۰۰۰": مقدار zero یک می‌شود.

- "۰۰۱۰۰": مقدار carry صفر می‌شود.

- "۰۰۰۱۰": مقدار zero صفر می‌شود.

- "۰۰۰۰۱": مقدار ورودی لود می‌شود.

۳,۴,۱ instruction register

این رجیستر مسئولیت ذخیره سازی موقت دستور حاضر را دارد. وقتی دستور از مموری لود می‌شود، در این رجیستر قرار می‌گیرد و اطلاعات آن وارد واحد کنترل می‌شود و از آنجا مستقیماً دستورات اجرا می‌شود؛ لذا این رجیستر بسیار حائز اهمیت است.

۳,۴,۲ ورودی و خروجی ها

این رجیستر یک ورودی ۱۶ بیتی از دیتاباس و یک سیم کنترلر برای لود کردن آن از دیتا باس دارد، اما سیم خروجی از این رجیستر وارد تمام قسمت های سایه می‌شود. یک بخش آن وارد رجیسترفایل و یک بخش دیگر آن وارد OpandBus می‌شود. وظیفه‌ی این باس انتقال دادن بخش IMM رجیستر دستورالعمل به واحد محاسبه و منطق و انتقال آن به دیتاباس است.

۳,۴,۱ Windows Pointer

WP: ویندوز پوینتر وظیفه ذخیره سازی یک داده مشخص را دارد. این داده به یک خانه شروع حافظه داخلی کامپیوتر سایه اشاره می‌کند در واقع یک اشاره‌گر است که برای انتخاب رجیستر های R0 تا R3 استفاده می‌شود. مقدار ذخیره شده در wp توسط کنترلر معین می‌شود. مقدار پیش فرض آن صفر است و خروجی آن ۶ بیتی است که برای اشاره به ۶۴ بیت خطوط رجیسترفایل به کار می‌رود.

۳,۴,۲ ورودی و خروجی ها

یک خروجی ۶ بیتی وظیفه اشاره کردن به خانه های رجیستر فایل را دارد و یک ورودی ۶ بیتی نیز برای لود کردن مقدار آن وجود دارد. لازم به ذکر است که مقدار ورودی مستقیماً لود نمی‌شود و با مقدار قبلی جمع می‌شود. یک ورودی کنترلر نیز برای ریست کردن این رجیستر و رساندن مقدار آن به مقدار اولیه صفر به آن وارد می‌شود.

۳,۵,۱ Address Unit

واحد آدرس وظیفه نشان دادن آدرس مموری مورد نظر است. از واحد آدرس برای دادن آدرس به مموری استفاده می‌شود.

۳,۵,۲. ورودی و خروجی ها

واحد آدرس ۶ ورودی کنترل دارد. یک ورودی ۱۶ بیتی برای اشاره به آدرس، یک ورودی که از سمت خروجی های RF وارد می شود و یک ورودی IMM که از IR وارد می شود. ورودی های کنترل وظیفه مشخص کردن مقدار خروجی آدرس را دارند. البته فقط یک خروجی ۵ بیتی از واحد کنترل داریم که وظیفه مشخص کردن عمل واحد آدرس را دارد ورودی های کنترل به صورت زیر است:

- EnablePc: مقدار خروجی واحد آدرس در PC ذخیره می شود لازم به ذکر است که تا این مقدار یک نشود، مقدار آدرس هر تغییری هم بکند در PC ذخیره نمی شود.
- pCPlusI: خروجی واحد آدرس برابر با جمع مقدار PC و imm می شود.
- PCplus1: خروجی واحد آدرس برابر با جمع PC و یک می شود که رایج ترین دستوری است که وارد واحد آدرس می شود.
- ResetPC: مقدار خروجی را برابر صفر می کند. لازم به ذکر است که تا مقدار EnablePc یک نشود، مقدار PC صفر نمی شود.
- RplusI: مقدار خروجی واحد آدرس برابر با جمع R و Imm می شود.
- Rplus0: مقدار خروجی واحد آدرس R می شود.

۳,۶. Flag registers

رجیستر های پرچم مسئولیت ذخیره سازی تک بیتی را به صورت موقت دارند. نحوه خروجی دادن و ورودی دادن در بالا توضیح داده شد. اینجا فقط ورودی های کنترل آن را بررسی می کنیم:

- CSet: مقدار carry را یک می کند.
- Zset: مقدار zero را یک می کند.
- CReset: مقدار carry را صفر می کند.
- ZReset: مقدار zero را صفر می کند.
- SRLoad: مقدار ورودی را وارد پرچم ها می کند.